

Full Adder(Sumador Completo)

a	b	c_{in}	z	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$Z = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c_{in} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}_{in} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}_{in} + a \cdot b \cdot c_{in}$$

$$Z = (a \oplus b) \oplus c_{in}$$

$$C_{out} = \bar{a} \cdot b \cdot c_{in} + a \cdot \bar{b} \cdot c_{in} + a \cdot b \cdot \bar{c}_{in} + a \cdot b \cdot c_{in}$$

$$C_{out} = (a \oplus b) \wedge a \cdot b$$

